

Vežba 3 - Proširenje mernog opsega instrumenta pomoću spoljnog otpornika, unutrašnja otpornost instrumenata

Uvod

Cilj vežbe je da:

- studenti nauče kako se formira ulazno kolo instrumenata sa više opsega,
- odrede ulazne otpornosti realizovanih instrumenata.

Od instrumenta sa pokrentim kalemom koji može da meri maksimalnu struju od 1 mA (polazni instrument) biće realizovani:

- ampermetar za veći opseg ulazne struje,
- voltmeter,
- elektronski voltmeter.

U ovoj vežbi smo se ograničili na jednosmerne struje i napone i na analogni polazni instrument. Sličan princip se, međutim, koristi u ulaznom kolu digitalnih multimetara i za merenje jednosmernih i naizmeničnih struja i napona, gde se, pomoću otporničke mreže, podešava opseg merenja.

Voltmetar će biti realizovan na dva načina, kao električni (pasivan) instrument i kao jednostavan elektronski instrument. Elektronski instrument ima bolju ulaznu otpornost, ali zahteva dodatno napajanje.

Treba imati u vidu da je jedina indikacija merene veličine zapravo skala samog polaznog instrumenta. Za realizovane ampermetre/voltmetre potrebno je snimiti krivu kalibracije (krivu baždarenja), koja predstavlja zavisnost otklona kazaljke na indikatoru (izraženo u vrednostima sa skale polaznog instrumenta) i vrednosti struje/napona dovedene na ulaz realizovanog instrumenta. Za instrumente realizovane u okviru ove vežbe, kriva kalibracije bi trebalo da bude duž određena koordinatnim početkom i tačkom koja po x osi odgovara vrednosti realizovanog opsega a po y osi maksimalnom otklonu kazaljke polaznog instrumenta.

U okviru vežbe biće provereno i da li polazni instrument zadovoljava naznačen podatak o klasi tačnosti. Klasa tačnosti je podatak koji daje proizvođač instrumenta. Podatak se koristi pri proračunu merne nesigurnosti tipa B. Klasa tačnosti instrumenta definiše se kao sa 100 pomnožen količnik maksimalne (po apsolutnoj vrednosti) apsolutne greške merenja i vrednosti opsega. Provera instrumenta može se vršiti poređenjem sa (etalonskim) instrumentom za koji znamo da je bolje tačnosti od instrumenta koji ispitujemo. Provera se vrši tako što smatramo da su vrednosti koje pokazuje etalonski instrument tačne i računamo apsolutnu vrednost apsolutne greške merenja. Na osnovu maksimalne od dobijenih vrednosti za apsolutnu grešku može se proceniti klasa tačnosti i poređiti sa onom naznačenom na instrumentu. Procena klase tačnosti određuje se prema izrazu:

$$KT_{procenjeno} = 100 \frac{|\Delta I|_{\max}}{I_{\max}}, \quad \Delta I = I_{mereno} - I_{tačno}$$

gde je I_{\max} – maksimalna struja koja može da se meri na opsegu, $|\Delta I|_{\max}$ - maksimalna vrednost apsolutne greške (po apsolutnoj vrednosti) za skup realizovanih merenja.


Zadatak i uputstvo za merenje

Na raspolaganju su promenljiv generator jednosmernog napona (*direct current DC power suply*), analogni ampermetar sa pokretnim kalemom, multimetar (koji se koristi kao etalonski ampermetar, etalonski voltmeter i ommetar) i otporničke dekade. Obratiti pažnju na to da je analogni instrument instrument za merenje jednosmerne struje, pa treba voditi računa o polaritetu. Kod multimetra koji se koristi (PeakTech 2015) preklopnik za izbor veličine koja se meri treba prebaciti u odgovarajući položaj (V $\cdot\cdot$ za jednosmerne napone ili mA za jednosmerne struje) **pre** nego što se instrument uključi u kolo. Kada se mere naponi, voltmeter treba uključiti u kolo kada je već uspostavljen ustaljen režim (odnosno, napajanje je prethodno uključeno). Kada se mere struje, kolo treba povezati, zatim isključiti napajanje, raskinuti vezu u kolu na mestu gde treba izmeriti struju, uključiti ampermetar u kolo i ponovo uključiti napajanje. Za merenje napona, koriste se priključci označeni sa COM (referentni priključak) i V, a za merenje struje priključci COM i mA. Treba obratiti pažnju na to da se na instrumentu posebnim dugmetom (*Select*) bira da li se mere jednosmerne ($\cdot\cdot$ -DC) struje ili naizmenične (\sim -AC) struje, kada je preklopnik za izbor veličine koja se meri postavljen u položaj za merenje struje, selektovani mod ispisuje se na ekranu.

Zadatak 1

Proveriti tačnost pokazivanja korišćenog ampermetra u osam tačaka na celom opsegu instrumenta, i na osnovu dobijenih rezultata proveriti da li je zadovoljena naznačena klasa tačnosti.

Na ulazne priključke razdvojne kutije priključiti napon od 5 V (prema oznaci na kutiji, voditi računa o polaritetu), a sa priključaka označenih kao izlaz voditi struju u kolo koje se sastoji od redne veze ispitivanog ampermetra (**Ar**) i etalonskog ampermetra (**Ae**), slika 1. Razdvojna kutija služi da ograniči struju u kolu. Menjati struju u kolu (pomoću potenciometra na razdvojnoj kutiji, pri tom voditi računa da pri promeni šeme potenciometar bude u krajnjem **levom** položaju) i beležiti odgovarajuća pokazivanja ampermetara (u osam tačaka, za vrednosti navedene u tabeli izveštaja). Na digitalnom instrumentu za ovo merenje treba koristiti μ A opseg digitalnog multimetra (jer se mere male struje, ne veće od 1 mA). Na osnovu dobijenih rezultata, proceniti klasu tačnosti i uporediti sa naznačenom vrednošću (vrednošću koja piše na samom instrumentu).

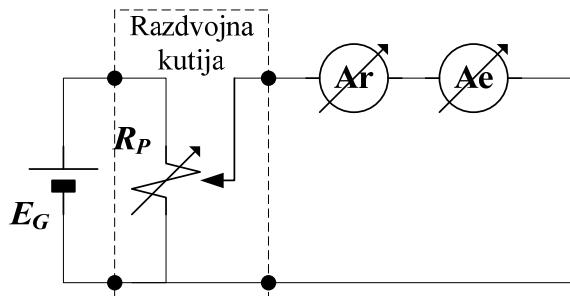

Slika 1.

Zadatak 2


Koristeći multimetar kao ommetar izmeriti otpornost samog ampermetra R_A .

Povezati multimetar (podešen da meri otpornosti) direktno na ampermetar sa pokretnim kalemom (vodeći računa o polaritetima). Izmeriti otpornost R_A .

Zadatak 3

Realizovati ampermetar koji može da meri zadate maksimalne struje.

Ampermetar sa pokretnim kalemom koji se koristi kao polazni instrument može da meri maksimalnu struju od $I_{A\max}=1$ mA, i ima unutrašnju otpornost R_A (vrednost određena u zadatku 2). Proračunati otpornost otpornika (šanta) koji treba vezati paralelno sa ampermetrom, slika 2, da bi mogao da meri maksimalnu struju od $I_{\max}=11$ mA, odnosno $I_{\max}=21$ mA. (Ovo svakako nisu standardne vrednosti za merne opsege, ali su pogodne zbog lakšeg proračuna). Proračunatu potrebnu otpornost otpornika (šanta) realizovati pomoću otporničkih dekada¹. Otpornik (šant) vezati paralelno sa ampermetrom prema šemsi sa slike 2. Na ulazne priključke razdvojne kutije priključiti napon od 5 V (prema oznaci na kutiji, voditi računa o polaritetu) a sa priključaka označenih kao izlaz voditi napon u kolo, slika 1. Realizovane ampermetre baždariti u po osam ekvidistantnih tačaka unutar opsega. Menjati struju u kolu (pomoću potenciometra na razdvojnoj kutiji, pri tom voditi računa da pri promeni šeme potenciometar bude u krajnjem **levom** položaju) i beležiti odgovarajuća pokazivanja realizovanog **Ar** i etalonskog **Ae** ampermetra. Izračunati ulaznu otpornost realizovanog ampermetra za opseg od 11 mA i proveriti je koristeći multimetar kao ommeter.

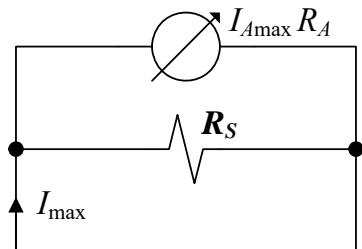


Slika 2.

¹ Na prednjem delu otporničke dekade nalazi se onoliko preklopnika koliko maksimalno „cifara“ može imati otpornost koja se se realizuje. Svakim preklopnikom podešava se jedna „cifra“ tako što se preklopnik prebaci u odgovarajući položaj. (Zapravo se „uključi“ određeni broj otpornika na red). Na primer, za otpornost 473Ω prekopnik s „težinskim faktorom“ 1Ω prebaci se na 3, preklopnik s „težinskim faktorom“ 10Ω na 7, preklopnik s „težinskim faktorom“ 100Ω na 4, a ostali preklopnići, ukoliko ih ima, ostaju u nultom položaju. Podešenom otporniku se pristupa preko priključaka A i B.


Zadatak 4

Realizovati voltmeter koji može da meri zadate maksimalne napone.

Na raspolaganju je isti ampermetar iz prethodnog dela vežbe koji može da meri maksimalnu struju od $I_{A\max}=1 \text{ mA}$, i ima unutrašnju otpornost R_A (vrednost određena u zadatu 2).. Na osnovu zadate vrednosti opsega i poznatih parametara ampermetra, proračunati potrebne vrednosti otpornosti otpornika koji treba vezati redno sa ampermetrom, slika 3, da bi se realizovani instrument mogao koristiti kao voltmeter za opseg $U_{\max}=10 \text{ V}$. Otpornik realizovati pomoću otporničkih dekada. Na promenljiv DC naponski generator (*power suply*) priključiti paralelno realizovani \mathbf{V}_r voltmeter i etalonski \mathbf{V}_e voltmeter, prema šemi sa slike 4. Realizovan voltmeter baždariti u osam ekvidistantnih tačaka unutar opsega. Menjati napon generatora i beležiti odgovarajuća pokazivanja voltmetara. Izračunati ulaznu otpornost realizovanog voltmetra i proveriti je koristeći multimeter kao ommetar.

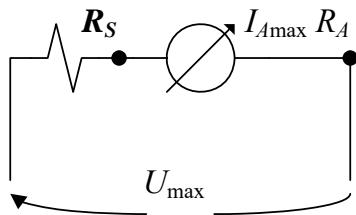

Slika 3.

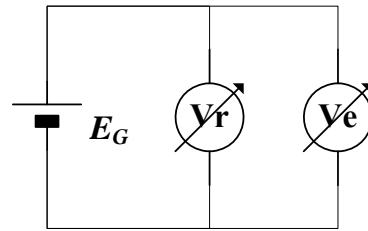


Slika 4.

Zadatak 5

Realizovati jednostavan elektronski voltmeter.

Sastaviti kolo prema šemi sa slike 5 koja predstavlja jednostavan elektronski voltmeter. Pod pretpostavkom da je $R_1 = R_2 \gg R_3$, pokazivanje instrumenta I_A povezano je sa ulaznim naponom U kao:


$$I_A = \frac{U}{R_3}.$$

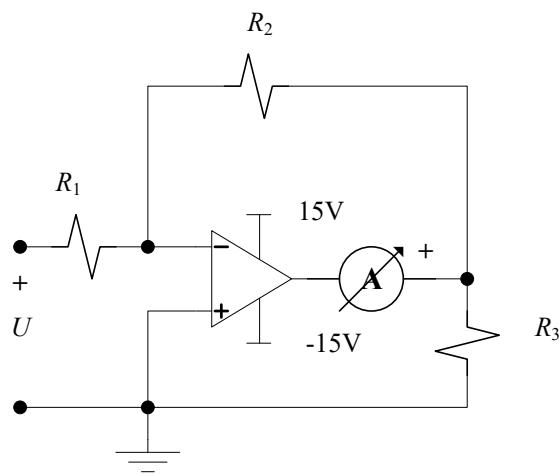

Slika 5.

Na osnovu zadate vrednosti opsega ($U_{\max}=10 \text{ V}$) i poznatih parametara korišćenog ampermetra, proračunati potrebnu vrednost otpornika, prema relaciji koja povezuje mereni napon U i struju instrumenta. Otpornik (realizovan pomoću otpornih dekada) povezati kao otpornik R_3 prema šemi sa slike 5.

Napajanje povezati prema šemi sa slike 6, korišćenjem dva nezavisna neuzemljena napajanja od +15 V (izvor 1 i izvor 2). **Voditi računa o polaritetima** (-15 V treba dovesti na plavi priključak na maketu). **Pre uključivanja napajanja, šemu treba da proveri dežurni asistent.**

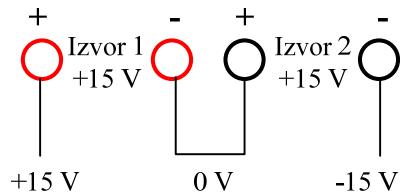

Slika 6.

Na naponski generator priključiti paralelno realizovani voltmetar V_r i etalonski V_e voltmetar, prema šemi sa slike 4. Menjati napon generatora i beležiti odgovarajuća pokazivanja voltmetara (u osam tačaka). **Obratiti pažnju na to da vam isti instrument treba i u sledećem zadatku, odnosno nemojte razvezati šemu, pre nego što uradite i sledeći zadatak.**


Zadatak 6

Merenje otpornosti elektronskog voltmetra.

Merenjem odrediti ulaznu otpornost voltmetra realizovanog u zadatku 5. Otpornost voltmetra se određuje prema šemi sa slike 7, po formuli:

$$R_V = R_p \frac{U_2}{U_1 - U_2}$$

gde je: R_p - poznata otpornost ($100 \text{ k}\Omega$), U_1 - napon koji pokazuje ispitivani voltmetar kada je prekidač u položaju 1, U_2 - napon koji pokazuje ispitivani voltmetar kada je prekidač u položaju 2. (S obzirom na to da se u izrazu za R_V „skrate“ jedinice, možete posmatrati samo otklon kazaljke, odnosno napone U_2 i U_1 možete izraziti kao broj podeoka.)

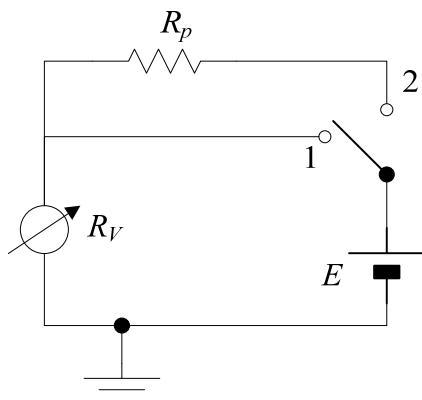

Slika 7.